
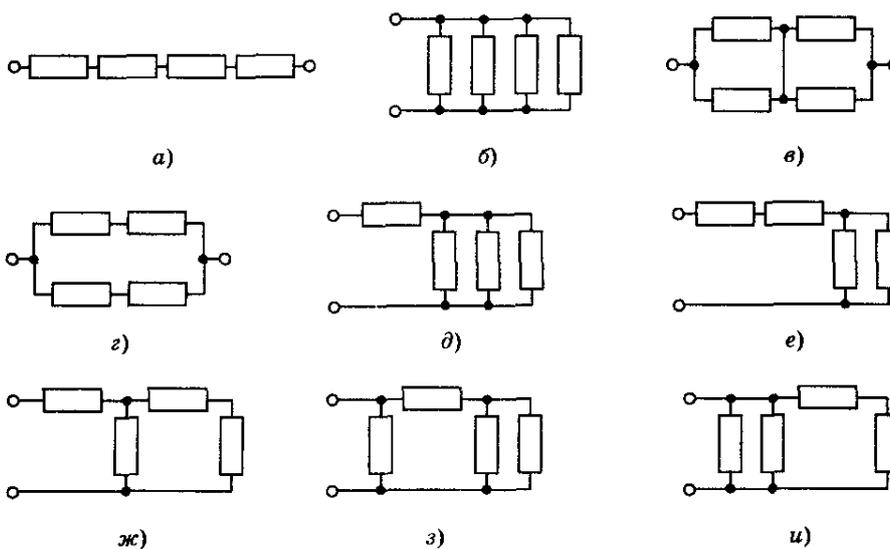


Семинар 2.04.2016


1.

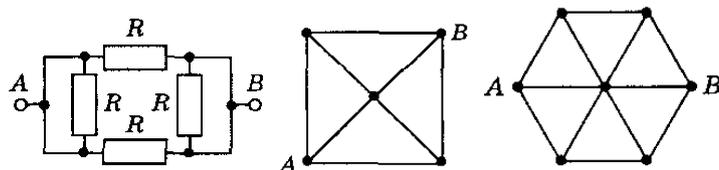

2.



3.

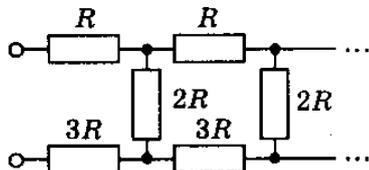

4. Подумать, какое должно быть сопротивление идеальных вольтметра и амперметра и почему оно таким должно быть. Подумать, какой способ измерения сопротивления (через напряжение и ток), даст более правильный результат:

